Fachhochschule Koblenz Blatt 1 von 6 FB Ingenieurwesen Fachrichtung Maschinenbau Messtechnik WS 10/11 Prof. Dr. W. Kröber

Name ____

Matr.-Nr.

Diese Prüfung besteht aus einem Fragenteil und einem Rechenteil. Zur Bewertung der Aufgaben muss der

gesamte Lösungsweg ersichtlich sein.

- Bearbeitungszeit : 90 min

- Erlaubte Hilfsmittel:

- Schreib- und Zeichengerät
- Taschenrechner

Aufgabe	erreichte Punkte
Fragenteil	
1	per per
2	Losur per
3	X
4 <u>Z</u>	·
5 <u>Y</u>	+ /
6	
Summe +	FH Koblenz FB Ingenieurwesen Maschinenbau
YA	© Prof. Dr. Kröber Messtechnik Prüfung 05.02.2011


Note:

KURZFRAGEN:


1. Eine Druckmessung ergab einen Wert von (50±1)bar. Das Manometer hat eine Fehlerklasse von 1%. Wie groß ist der Messbereich des Manometers? (2P)


100 bar

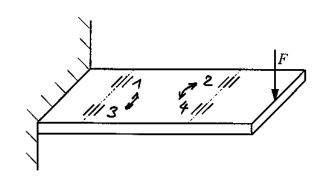- 2. Eine Messgröße y hängt von den drei Einflussgrößen a, b und c gemäß folgender Formel ab: $y = \frac{a \cdot b}{c}$. Jede der drei Einflussgrößen hat einen relativen Fehler von 1%. Wie groß ist der (mögliche) relative Fehler der Größe y? (2P)
- 3. Bei dem abgebildeten Biegebalken sind 4 DMS appliziert. Alle 4 DMS sind quer angeordnet. Bezeichnen Sie die 4 DMS mit Ziffern so, dass sich infolge der Kraft F ein maximales positives Ausgangssignal ergibt! (4P)



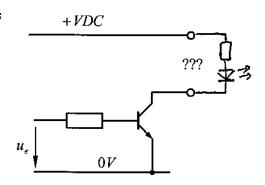4. Der Schaltausgang eines Messverstärkers besitzt einen NPN-Transistorausgang. Die Funktionalität soll mit einer Kombination von Leuchtdiode und Vorwiderstand überprüft werden. Ergänzen Sie die notwendigen Bauelemente und Verbindungen! (4P)



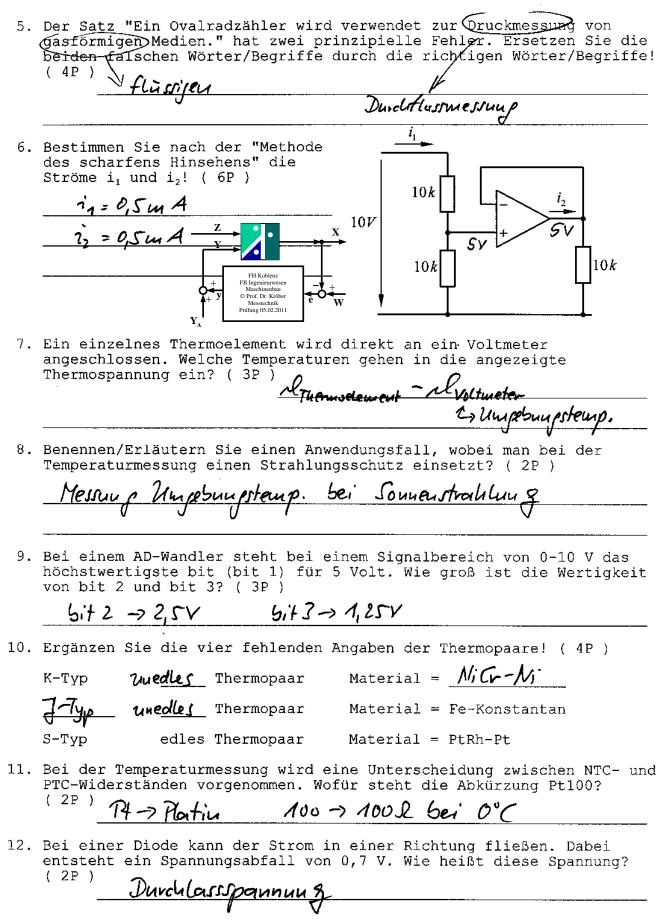

13. Welcher Aufnehmer ist hier dargestellt? Können Sie eine Aussage bezüglich der Größenordnung von L_1 und L_2 angeben? (4P)




indulativa Weganthelimer (Drosselpninzip)

Lo > La

14. Mit einem Stroboskop wird eine drehende Welle mit 101 Hz angeblitzt. Die Welle dreht mit 100 Hz. Welches Bild entsteht? (3P)

1 Hz entgegen Drehrichtung

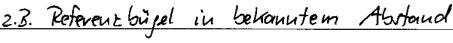
15. Wie lässt sich bei einem Ultraschallfüllstandssensor eine Plausibilitätskontrolle realisieren? (3P) ${\bf z}$



16. Einem Messsignal von $u_1 = 5V \cdot \sin(\omega t)$ mit f=25 Hz ist ein Störsignal von $\hat{u}_2 = 0$,5V (f=500Hz) überlagert. Skizzieren Sie das Spektrum! (3P)


Mit welcher Abtastfrequenz muss das Signal mindestens abgetastet werden? (2P)

1000 H

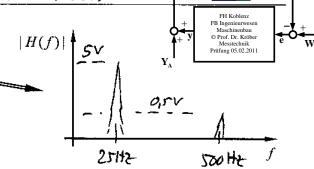

17. Bei einer sogenannten "Zweipunktkalibrierung" wird das Übertragungsverhalten zwischen der Messgröße und der Anzeige durch eine Geradengleichung $y=m\cdot x+b$ beschrieben. Welche Größe in der Geradengleichung ist für die Empfindlichkeit verantwortlich (Begründung!)? (3P)

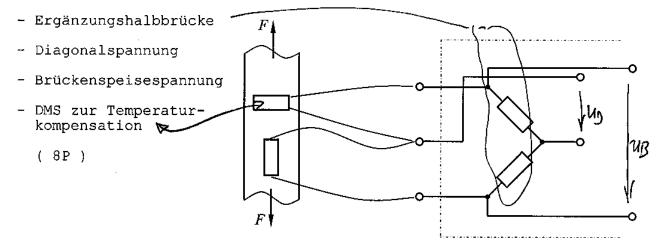18. Kennzeichnen Sie in der Verschaltung:




RECHENTEIL

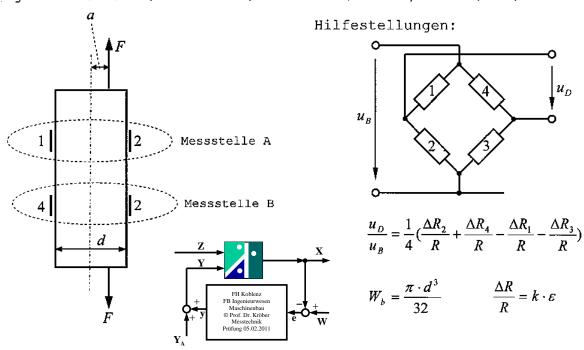Aufgabe 1 (14P)

In dem abgebildeten Rundstab mit dem Durchmesser d wirkt außermittig eine Zugkraft F. Es sind zwei getrennte Messstellen vorgesehen. An einer Messstelle wird das vorhandene Biegemoment ermittelt, die andere Messstelle dient zur Bestimmung der vorhandenen Zugkraft. Alle DMS sind längs appliziert. Bestimmen Sie die Brückenverstimmungen $u_{\text{D}}/u_{\text{B}}$ [in mV/V] an den einzelnen Messstellen (formelmäßige und numerische Lösungen)!


Geg.: F = 50000 N; a = 10 mm; d = 40 mm; $E = 2, 1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$; k = 2



Aufgabe 2 (8P)

Ein Spannungsteiler wird mit einer Spannung von u_{B} = 5 V gespeist. Dabei ist der Widerstand R_{V} ein fester Vorwiderstand mit R_{V} = $5k\Omega$. Beim Widerstand R_{Lux} handelt es sich um einen Fotowiderstand. Dieser Widerstand soll bestimmt werden. Dazu wird mit einem Messgerät die Spannung u_{e} = 2 V gemessen. Der Eingangswiderstand des Messgerätes wird nicht berücksichtigt.

Bestimmen Sie den Widerstand R_{Lux}!

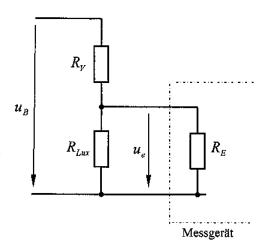


Aufgabe 3 (9P)

Ein Temperatursensor hat eine Zeitkonstante von T=20 s. Vom Temperaturverlauf sind zwei Messpunkte bekannt. Diese beiden Messpunkte sind in der Abbildung eingetragen: $20\,^{\circ}\text{C}$ zum Zeitpunkt t=20 sec und $40\,^{\circ}\text{C}$ zum Zeitpunkt t=50 Sekunden.

Hilfestellung:

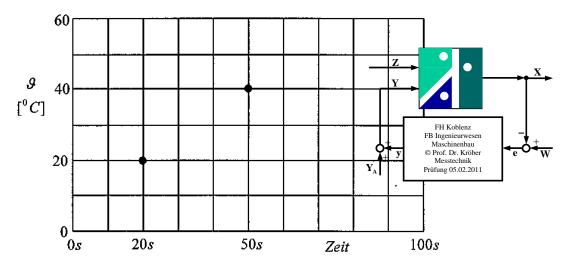
$$\frac{\text{momentane Differenz}}{\text{Anfangsdifferenz}} = \frac{g_{\infty} - g}{g_{\infty} - g_{0}} = e^{-\frac{I}{T}}$$



Bestimmen Sie die Temperatur \mathscr{G}_{∞} !

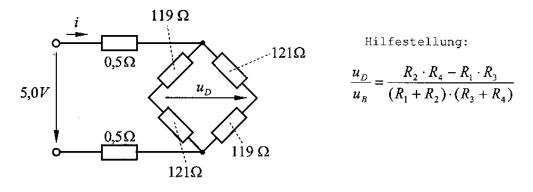Aufgabe 4 (11P)


Bei der abgebildeten Messbrücke werden die Zuleitungswiderstände vom Verstärker zur Messbrücke (jeweils 0,5 Ω) mit berücksichtigt.



- a. Wie groß ist der sich einstellende Speisestrom i?
- b. Wie groß ist die Diagonalspannung $u_{\scriptscriptstyle D}$? Bemerkung: Es soll <u>nicht</u> die linearisierte Brückenformel verwendet werden.
- c. Die eingesetzten DMS besitzen einen Nennwiderstand von 120 Ohm. Der k-Faktor sei k = 2. Die DMS-Hersteller geben an, dass die maximale Dehnbarkeit eines DMS 50000 μ m/m beträgt. Prüfen Sie, ob dieser Grenzwert überschritten wird!

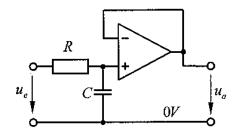Aufgabe 5 (10P)

Einem Messsignal von $u_1 = 5V \cdot \sin(\omega t)$ (f=25 Hz) ist ein Störsignal von \hat{u}_2 =0,5V (f=500Hz) überlagert. Ein Tiefpass soll so ausgelegt werden, dass die Amplitude des Nutzsignals um (max.) 1% abgemindert wird. Der Widerstand R beträgt R = 10 k Ω .



- a. Bestimmen Sie den dazu erforderlichen Wert für C!
- b. Wie groß ist die Amplitudenunterdrückung des Störsignals [in dB]? $G = \frac{1}{1 + i \cdot \omega \cdot R \cdot C}$ $|G|_{dB} = 20 \cdot \lg |G|$ Hilfestellungen:

Aufgabe 6 (12P)

Von dem abgebildeten Signal wurde der Konstantanteil und der Koeffizient a₁ bereits

vorab bestimmt.


Diese Ergebnisse lauten:

$$\frac{a_0}{2} = 2$$
 ; $a_1 = -\frac{3 \cdot \sqrt{3}}{2 \cdot \pi}$

Bestimmen Sie von dem abgebildeten Signal die Koeffizienten b_1 und A_1 (exakte Lösung)!



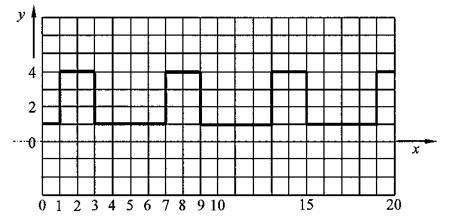Der gesamte Lösungsweg muss ersichtlich sein. Keine Integration "nur im Taschenrechner"!




Hilfestellungen:

$$\int \sin(ax)dx = -\frac{1}{a}\cos(ax) + C \qquad A_i = \sqrt{a_i^2 + b_i^2}$$

$$A_i = \sqrt{{a_i}^2 + {b_i}^2}$$

Hinweis:

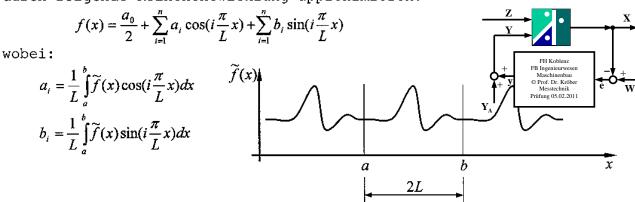Sei $\tilde{f}(x)$ eine periodische Funktion der Periode 2L, dann lässt sich $\tilde{f}(x)$ durch folgende Reihenentwicklung approximieren:



Lösungen Prating Messtechnik 05.02.11 / Blatt 1 un) Messstelle A -> biepeauleil 200 = 4 (SP2 - SP) = 4 (E_-E_); E= E = Fig : E=-E_ $= \frac{E}{4} \left(\frac{32 \cdot 7 \cdot \alpha}{E \cdot \pi d^3} \right) = \frac{16 \cdot K \cdot \alpha \cdot 7}{E \cdot \pi \cdot d^3} = \frac{16 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 50000}{210000 \cdot \pi \cdot 40^3} = 0,3789 \frac{mV}{V}$ Messstelle B -> Zuf $20 = \frac{1}{4} \left(\frac{0R2}{R} + \frac{0R4}{R} \right) = \frac{K}{4} \left(\frac{E_1 + E_4}{E_1} \right); \quad E_2 = \frac{E_1}{E_1} = \frac{F}{E_1 + E_2}$ $\frac{v_0}{v_R} = \frac{k}{4} \left(2 \cdot \frac{4 \cdot 7}{E d^2 \cdot 17} \right) = \frac{2 \cdot k \cdot 7}{E \cdot 17 \cdot d^2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 50000}{210000 \cdot 17 \cdot 40^2} = 0.1895 \frac{m^V}{V}$ w?) Bem.: RE >0 UB (DRux) ue i = \frac{\mu_B}{R_V + Reux} = \frac{\mu_e}{R_{enx}} = \frac{\mu_e}{R_{enx}} = \frac{\mu_e}{R_{enx}} = \frac{\mu_e}{R_{enx}} = \mu_e R_V + \mu_e R_{enx} Rux = Rv 200 = 5Red 5V = 3,3... Rel lo (1-e-+17) = l-Noe-+1 $lo = \frac{1 - 10 \cdot e^{-t/T}}{1 - 0^{-t/T}} = \frac{40 - 20 \cdot e^{-\frac{9}{20}}}{1 - 0^{-\frac{39}{20}}} \%$